



Programador funcard V1.2 Modificado

Se han suprimido los zocalos para programar los micros y ahorrar espacio

Componentes:

R1,R2,R3.....100 ohms.1/4W
R4.....470 ohms.1/4W
DZ1.....Diodo zenner 5.6V
Led.....Diodo led verde 3mm
C1.....Condensador electrolítico 4.7uF/16V
IC3,IC4.....74HC14
Conector Centronics 36 pines Hembra para montaje en placa
Conector Smartcard

Nota:

El esquema eléctrico original e información adicional lo podreis encontrar en:
www.funcard.net

Asegurarse de las correctas polaridades de C1,Dz1 y Led

